




UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Circuito de Condensadores

Corriente Continua

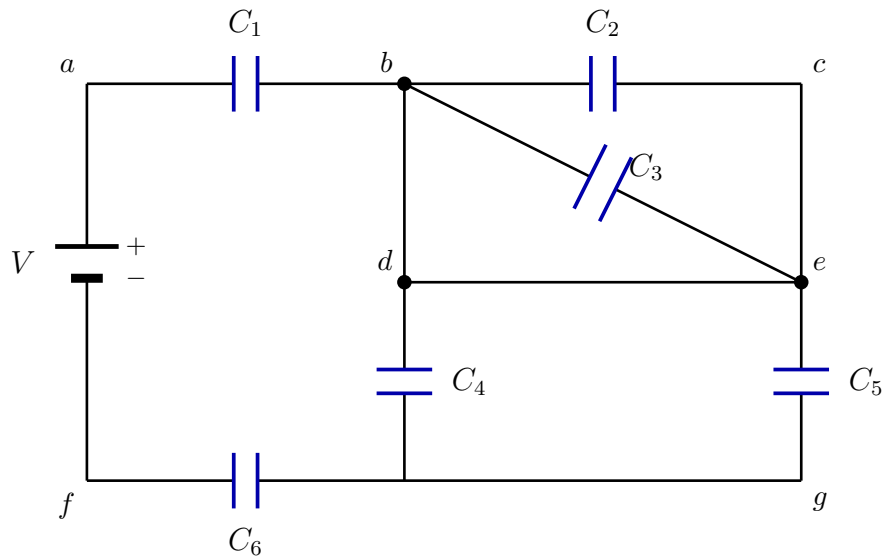

Componentes: fuente V y seis condensadores $C_1, \dots, C_6$. C_3 es el condensador dispuesto en **diagonal**. El diagrama reproduce fielmente la disposición de la figura original (nodos b , d y e unidos por los cables central vertical, central horizontal y el borde derecho superior).



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Dr. Arturo Fernández Pérez
Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío
Electro_Asistente_AI-UBB
Página 1 de 1

