



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Ejemplos

Encuentre las corrientes en los siguientes circuitos:

