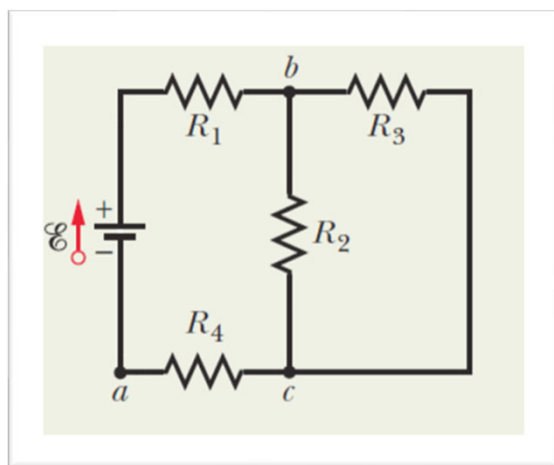




UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

## Ejemplo



$$R_1 = 20 \, \Omega, \quad R_2 = 20 \, \Omega, \quad \mathcal{E} = 12 \, \text{V}, \\ R_3 = 30 \, \Omega, \quad R_4 = 8.0 \, \Omega.$$

- Determine las corrientes que circulan en el circuito y la potencia disipada en cada resistencia eléctrica.

